

Electricidad y Magnetismo

Laboratorio

Sesión 1: Medidores eléctricos

Profesora Gladys Olivares



Objetivos

 Aprender a utilizar instrumentos eléctricos para medir corriente eléctrica, voltaje y resistencia eléctrica.

 Identificar las características fundamentales de estos instrumentos que permitan su correcto uso.




Motivación

Durante el diseño, construcción y/o reparación de un circuito eléctrico es necesario medir al menos 3 cantidades físicas: **corriente, resistencia y voltaje.**

¿Por qué?

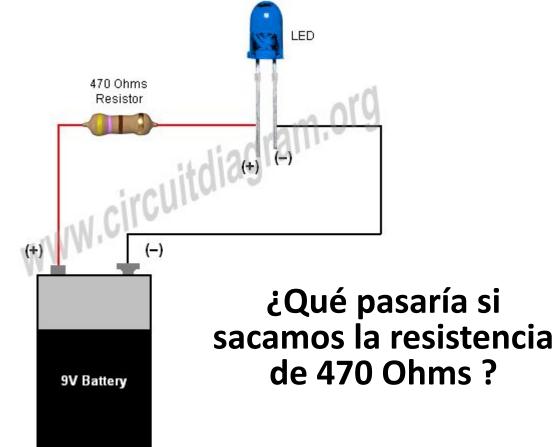- Componentes eléctricos requieren una corriente y voltaje especifico para su correcto funcionamiento (ejemplo, una luz led).
- Componentes eléctricos poseen una resistencia propia que influyen en el circuito.
- Corriente, resistencia y voltaje están relacionados entre si mediante la Ley de Ohm.






Corriente (I)

- Corriente eléctrica (I): rapidez del flujo de cargas libres a través de una superficie conductora. Dependiendo del tipo de flujo podemos distinguir:
 - Corriente continua (DC)
 - Corriente alterna (AC)
- Medición de I: Se mide en Amperes, mediante un instrumento llamado Amperímetro (1A=1C/s). Ya que se trata de un flujo, el medidor debe ir conectado en el camino de este (conexión en serie).

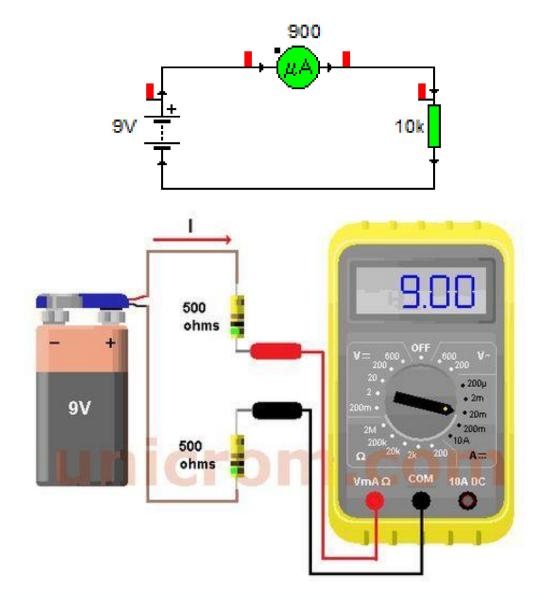Una característica importante de un amperímetro es que posee una **resistencia interna casi nula.**





Resistencia (R)

- Resistencia eléctrica (R): oposición que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica:
 - Buenos conductores -> Baja resistencia (ejemplo, cobre)
 - Materiales Aislantes -> alta resistencia
- Medición de R: El instrumento que la mide R es el Ohmetro y me mide en ohm (Ω). Esta se mide conectando el óhmetro en los extremos de la resistencia.


Su resistencia interna debe alta respecto a R






Voltaje (V)

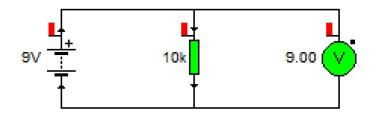- Voltaje (V): es la diferencia de potencial o tensión que induce el flujo cargas en un conductor.
 - Tensión continua (DC)
 - Tensión alterna (AC)
- Medición de V: el instrumento utilizado es el Voltímetro (1V= 1 J/c). Se debe conectar en paralelo al componente eléctrico y debe poseer una resistencia interna muy alta.



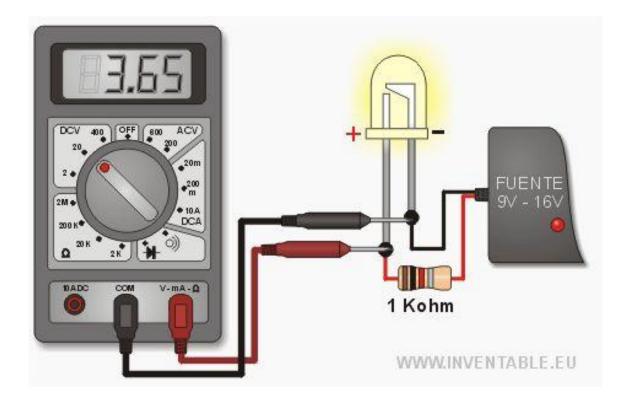



Multitester

Multitester: instrumentos que nos permiten según su conexión utilizarlos como amperímetro, voltímetro y óhmetro.

- 1. Seleccione la cantidad física a medir.
- 2. Seleccione entre alterno (AC) o directo (DC)
- 3. Conecte las sondas
- 4. Ajuste la escala




Continuidad: el multitester permite encontrar fallas o identificar líneas conductoras.

https://www.youtube.com/watch?v=63Mtq8DRn38



Actividad

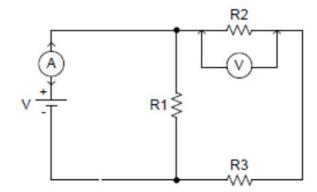
- Ir al link del simulador <u>https://phet.colorado.edu/es/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab</u>
- Armar el circuito de la guía, R1= 100 Ω , R2= 120 Ω y R3= 80 Ω .
- Incorporar una fuente con fuente DC de 4 V.



- En una tabla registre los valores de voltaje y corriente de cada resistencia.
- Repita lo mismo para distinto valore de la fuente (al menos 10).
- Grafique V/R en función de I para todas sus mediciones. Explique lo observado.



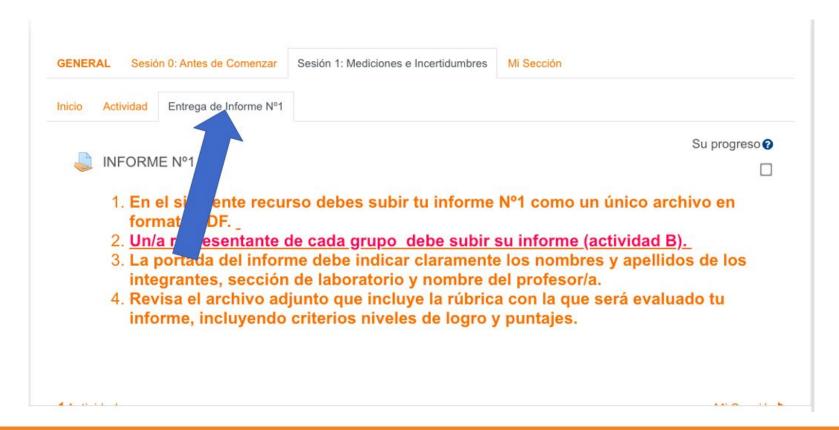Tu informe de laboratorio debe ser subido por un representante de tu grupo de trabajo en tu curso de Laboratorio en Uvirtual, dentro del plazo establecido por tu profesor/a.





Presiona agregar entrega





Abre el navegador para adjuntar un archivo desde tus carpetas





DEBES guardar los cambios para que el archivo se adjunte.





Puedes editar tu entrega solo hasta que el plazo de entrega del informe se cumpla.



