

Electricidad y Magnetismo Laboratorio

Sesión 3: Descarga de un condensador

Profesores: Gladys Olivares-Belfor Galaz



Objetivos de aprendizaje

· Identificar el proceso de carga y descarga de un condensador

 Determinar la relación funcional entre voltaje V y el tiempo para el proceso de descarga de un condensador.

 Determinar experimentalmente la constante de tiempo del proceso de descarga de un condensador.



Introducción


- Un condensador es un dispositivo que es capaz de almacenar carga eléctrica la cual puede posteriormente disiparse en un circuito para diversos fines.
- Un condensador esta constituido por dos electrodos separados por un medio aislante (dieléctrico)
- La cantidad de carga almacenada Q es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los electrodos V.

$$Q = CV$$

Donde la constante de proporcionalidad C es definida como la capacidad del condensador y su unidad es el Faradio (F).

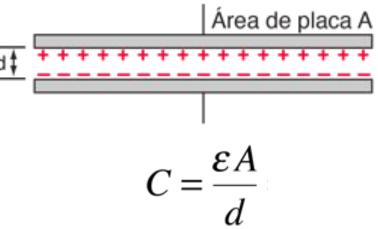https://www.youtube.com/watch?v=uKaqLIhjIA8









Motivación

¿Por qué son importantes los condensadores ?

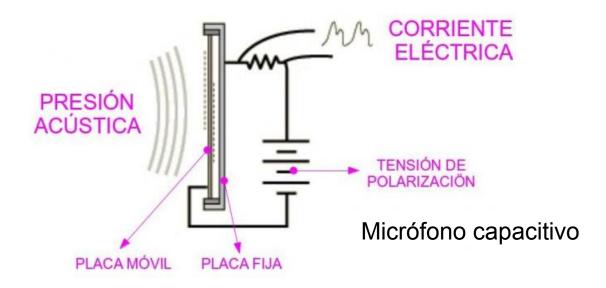
- Filtros pasivos
- Micrófonos capacitivos
- Acoplamiento de partes de un circuito (adaptación de impedancias)
- Demodular señal AM
- Flash de las cámaras fotográficas.
- Arranque de motores monofasicos
- etc



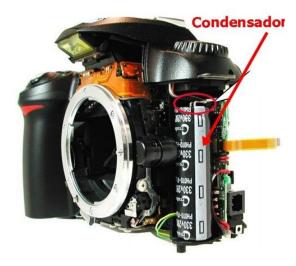




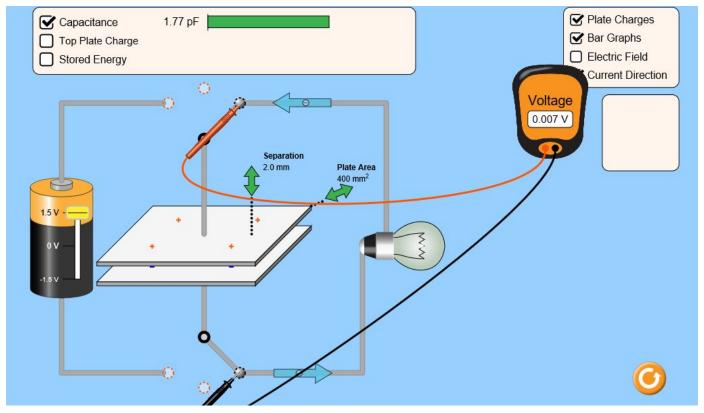En el siguiente simulador podemos observar como varía el tiempo de descarga del condensador al cambiar su capacidad variando sus características geométricas.



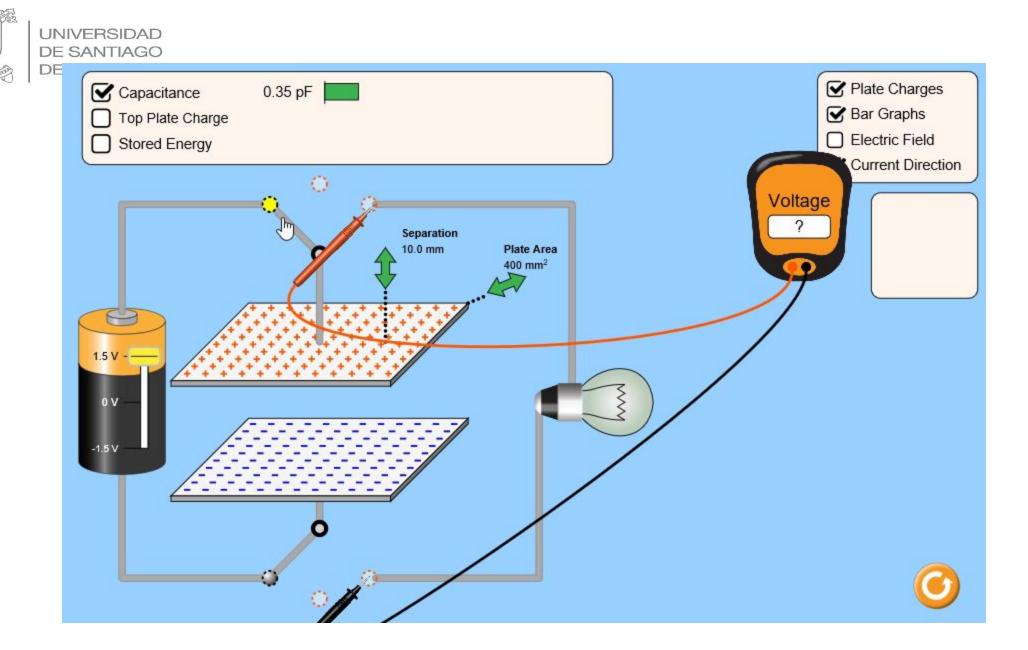
https://phet.colorado.edu/sims/html/capacitor-lab-basics/latest/capacitor-lab-basics_en.html



Departamento de Física



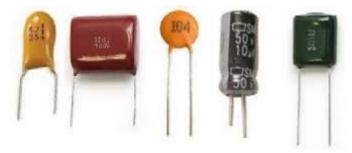Como pudieron observar la descarga fue más rápida cuando, a igual voltaje las placas estaban más separadas. Pero la cantidad de carga que pueden almacenar también depende del material con que se construyen (permitividad ε).



- Los hay de cerámica, de mica, polyester electrolito, de Tantalio, polipropileno, de vidrio y supercondensadores.
- Sus aplicaciones son variadas, los puedes encontrar en cualquier dispositivo electrónico hasta en una tecla de tu computador.

Departamento de Física





 Para un condensador C en serie con una resistencia R, el tiempo de carga y descarga del condensador es controlado por:

$$\tau = RC$$

• El cual podemos determinar a partir del análisis grafico de su descarga:

$$V(t) = V_0 e^{-(t-t_2)/\tau}$$

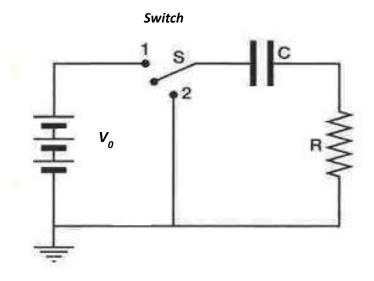

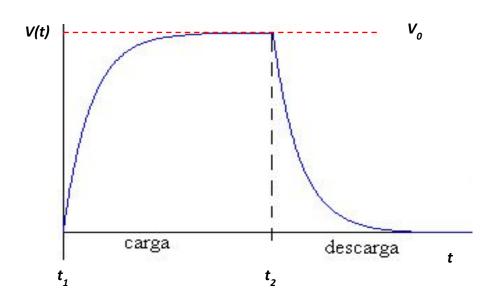




Actividad

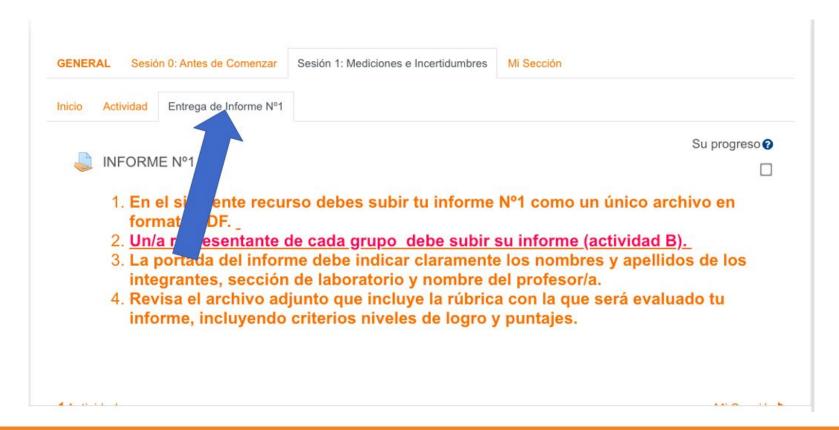- 1. El trabajo experimental se realizará a partir de 2 circuitos con dos condensadores diferentes (videos disponible en Uvirtual).
- 2. Se confeccionaran las tablas de valores de voltaje V en función del tiempo t .
- 3. A partir de la tabla, se realizan los gráficos correspondientes
- 4. Se debe rectificar y realizar el ajuste en ambos casos
- 5. En ambos casos, el objetivo es obtener la ecuación de descarga del condensador y su respectivo τ .
- (*) Ver "Guía del Laboratorio" para mas detalles

Departamento de Física




Tu informe de laboratorio debe ser subido por un representante de tu grupo de trabajo en tu curso de Laboratorio en Uvirtual, dentro del plazo establecido por tu profesor/a.





Presiona agregar entrega

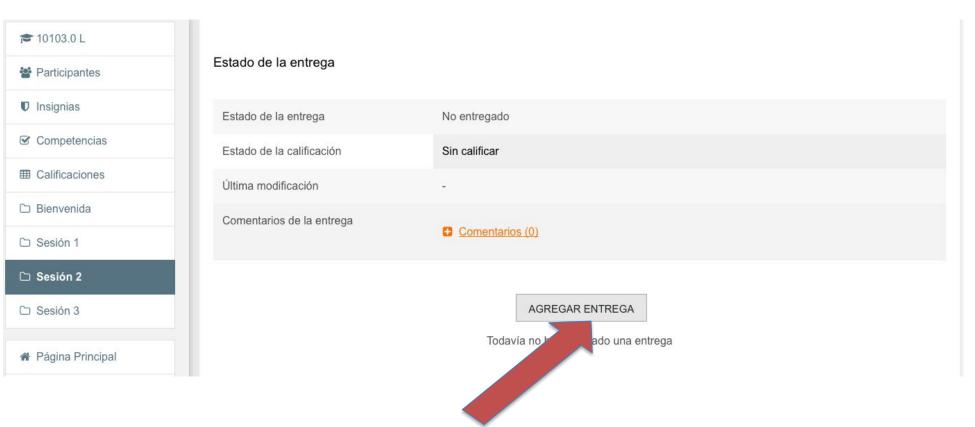




Abre el navegador para adjuntar un archivo desde tus carpetas





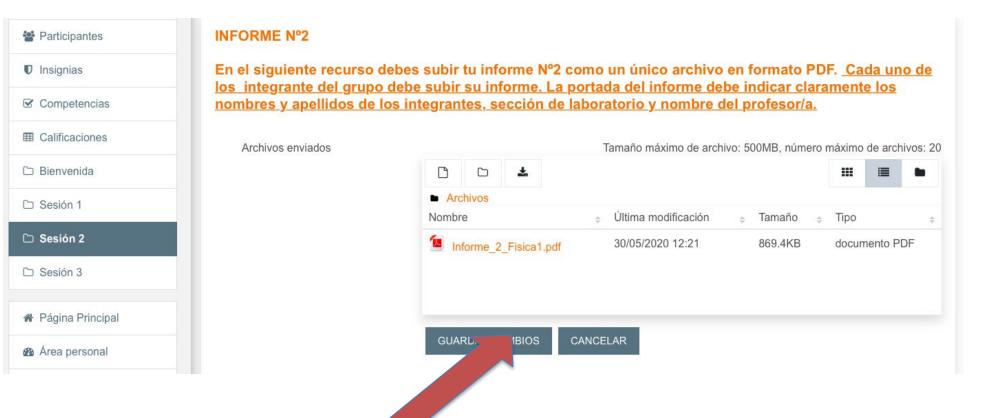DEBES guardar los cambios para que el archivo se adjunte.





Puedes editar tu entrega solo hasta que el plazo de entrega del informe se cumpla.



